

Exemple de régime transitoire pseudo-périodique et de régime permanent sinusoïdal forcé dans le cas du RLC série.

Représentation réduite de la fem du générateur et de la tension aux bornes de la résistance

